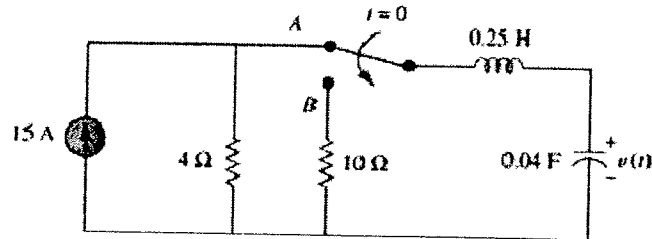


SOLUTION
QUIZ-2a

Name: Std.No. Sec:

Q: In the circuit of Fig. 8.71, the switch instantaneously moves from position A to B at $t = 0$. Find $v(t)$ for all $t \geq 0$.



At $t = 0^-$,

$v_c(0^-) = 4(15) = 60V = v_c(0^+)$
 $i_L(0^-) = 0 = i_L(0^+)$

At $t \geq 0$

$v(t) = v_{ss} + v_{trans} = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$

$s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$, for the series circuit $\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{10}{2(0.25)} = 20$
 and $\omega_0^2 = \frac{1}{LC} = \frac{1}{(0.25)(0.04)} = 100$

$s = -20 \pm \sqrt{(20)^2 - 100} = -20 \pm 17.321$

$\therefore s_1 = -37.321, s_2 = -2.68$

$\therefore v(t) = K_1 e^{-37.32t} + K_2 e^{-2.68t}$

At $t = 0^+$, $v(0^+) = 60 = K_1 + K_2 \Rightarrow K_2 = 60 - K_1$... (1)

$i_c = C \frac{dv}{dt} = C \frac{dv}{dt} \therefore \frac{dv}{dt} = \frac{i_c}{C} = \frac{i_L}{C}$ for the series circuit at $t \geq 0$

$\therefore \frac{dv}{dt}(0) = \frac{i_L(0)}{C} = \frac{0}{C} = 0$




$\frac{dv}{dt} = -37.32 K_1 e^{-37.32t} - 2.68 K_2 e^{-2.68t} \therefore \frac{dv}{dt}(0^+) = -37.32 K_1 - 2.68 K_2 = 0$... (2)

From (1) & (2), $-37.32 K_1 - 2.68(60 - K_1) = 0 \Rightarrow -34.64 K_1 = 160.8 \Rightarrow K_1 = -4.64$ & $K_2 = 64.64$
 $\therefore v(t) = 64.64 e^{-2.68t} - 4.64 e^{-37.32t}$

QUIZ-2b

Name:..... Std.No..... Sec:.....

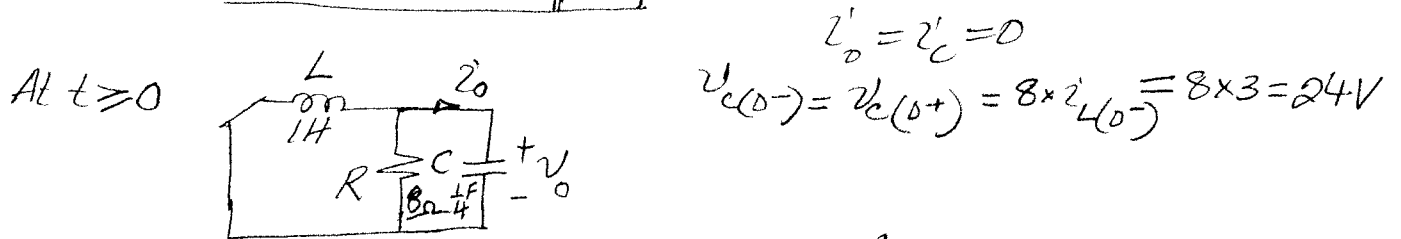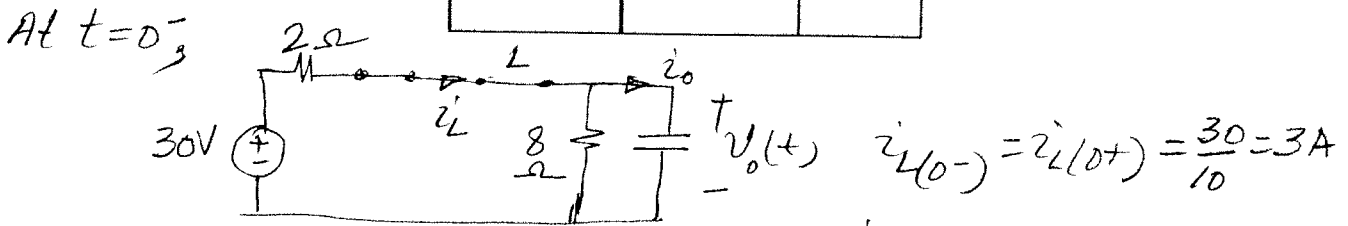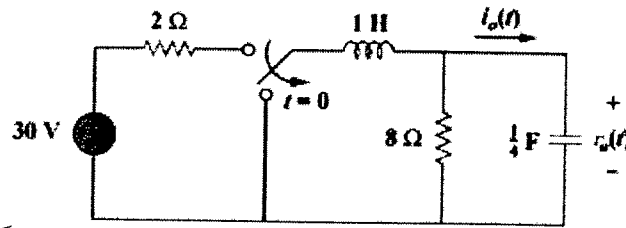Q: In the circuit, calculate $i_o(t)$ and $v_o(t)$ for $t > 0$.



$$v_o(t) = v_{ss} + v_{tran} = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

$$s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, \text{ for the parallel circuit } \alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{2(8)(\frac{1}{4})} = 0.25$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} = \frac{1}{1(\frac{1}{4})} = 4$$

$$\therefore s = -0.25 \pm \sqrt{(0.25)^2 - 4} = 0.25 \pm j1.984 \leftarrow \text{complex roots}$$

$$\therefore v_o(t) = e^{-\alpha t} [A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t] = e^{-0.25t} [A \cos 1.98t + B \sin 1.98t]$$

At $t=0^+$, $v_o(0^+) = 24 = A$

$$\therefore v_o(t) = e^{-0.25t} [24 \cos 1.98t + B \sin 1.98t]$$


$$\frac{dv_o}{dt} = -0.25 e^{-0.25t} (24 \cos 1.98t) + 24 \times 1.98 e^{-0.25t} (-\sin 1.98t) + (-0.25 e^{-0.25t}) B \sin 1.98t + 1.98 B e^{-0.25t} \cos 1.98t$$

$i_o' = i_c' = C \frac{dv_o}{dt}$ \therefore at $t=0^+$, $i_c' = 0 \therefore \frac{dv_o}{dt}(0^+) = 0$

$$0 = (-0.25)(24) + 1.98B \therefore B = 3.03$$

$$\therefore v_o(t) = e^{-0.25t} [24 \cos 1.98t + 3.03 \sin 1.98t]$$

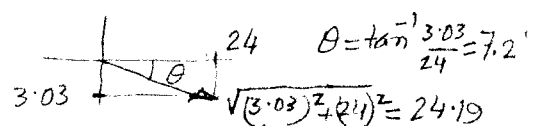
$$v_o(t) = 24.19 e^{-0.25t} \cos(1.98t - 7.2^\circ)$$




QUIZ-2c

Name:..... Std.No..... Sec:.....

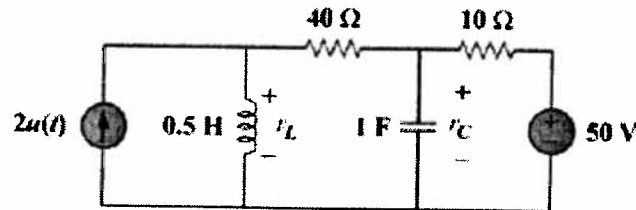Q: Find $v_L(0+)$ and $v_C(0+)$ in the given circuit, where $u(t)$ is the unit step function i.e. its value is $u(t) = 0$ when $t \leq 0^-$, and $u(t) = 1$ when $t \geq 0^+$.




At $t = 0^-$,

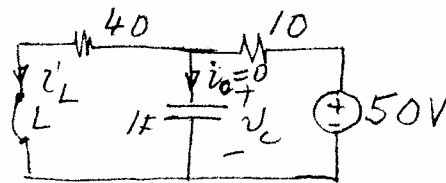

$$i_{L(0^-)} = i_{L(0^+)} = \frac{50}{40+10} = 1A$$

$$v_{C(0^-)} = 40(1) = 40V = v_{C(0^+)}$$

At $t = 0^+$

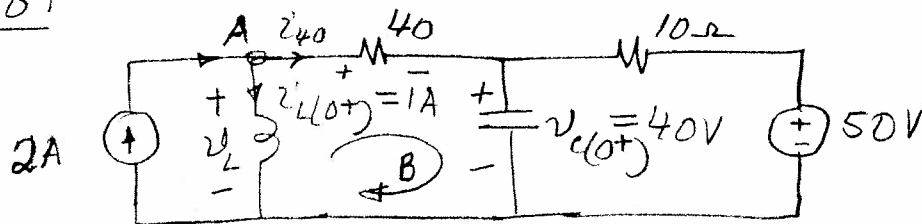

$$v_{C(0^+)} = 40V$$

KCL at node-A : $2 = i_{L(0^+)} + i_{40(0^+)} \Rightarrow i_{40(0^+)} = 2 - i_{L(0^+)}$


KVL in Mesh-B : $-v_{L(0^+)} + 40i_{40(0^+)} + v_{C(0^+)} = 0$

$$v_{L(0^+)} = 40i_{40(0^+)} + v_{C(0^+)} = 40(1) + 40 = 80V$$


QUIZ-2d

Name: Std.No. Sec:

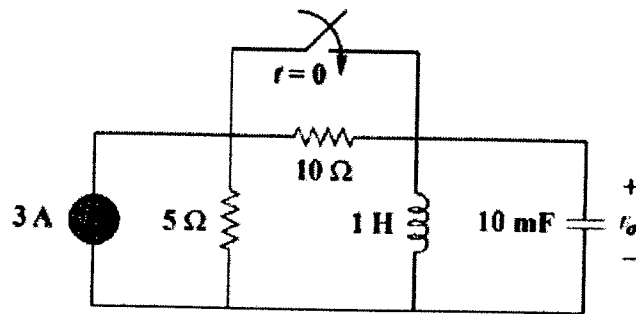Q: Find the output voltage $v_o(t)$ in the circuit.




At $t=0^-$

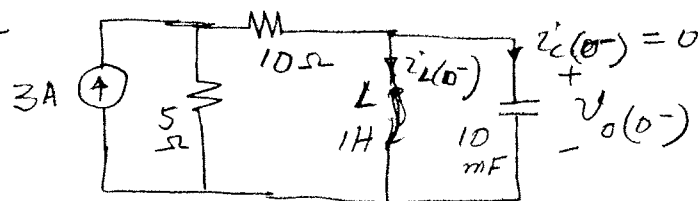

$i_L(0^-)$ by current division principle, $i_L(0^-) = 3 \times \frac{5}{5+10} = 1A = i_L(0^+)$
 $v_C(0^-) = 0 = v_C(0^+)$

At $t \geq 0^+$:

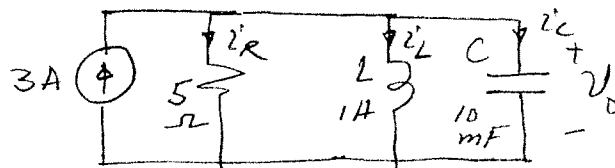

At $t=\infty$,
 $v_o = 0$
 (ss)

$$v_o = v_{ss} + v_{tran} = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

$s = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$, for the RLC parallel circuit, $\alpha = \frac{1}{2RC}$

$$\therefore \alpha = \frac{1}{2(5)(10 \times 10^{-3})} = 10, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} = \frac{1}{1 \times 10 \times 10^{-3}} = 100$$

$$\therefore s = -10 \pm \sqrt{(10)^2 - 100} = -1 = s_1, s_2 \text{ Identical roots, critically damped circuit}$$

$$\therefore v_o = (A + Bt)e^{st} = (A + Bt)e^{-t}$$

$$\text{At } t=0^+, v_o(0^+) = v_C(0^+) = 0 = A$$

$$\therefore v_o(t) = Bt e^{-t}$$

$$\frac{dv_o}{dt} = B e^{-t} + Bt(-1)e^{-t} = \frac{i_C}{C}$$

$$\therefore \frac{dv_o(0)}{dt} = B = \frac{i_C(0^+)}{C} = \frac{2}{10 \times 10^{-3}} = 200$$

$$\therefore v_o(t) = 200t e^{-t}$$


$$\text{By KCL } 3 = i_R(0^+) + i_L(0^+) + i_C(0^+)$$

$$3 = \frac{0}{R} + 1 + i_C(0^+) \therefore i_C(0^+) = 2$$


QUIZ-2e

Name:..... Std.No..... Sec:.....

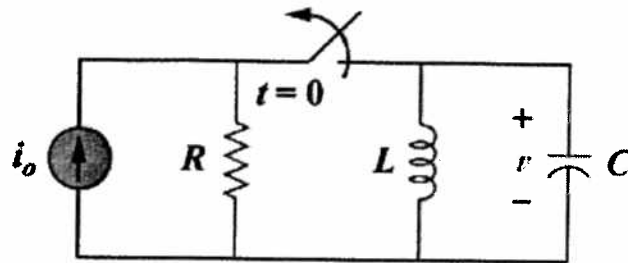Q: Find $v(t)$ for $t > 0$ in the circuit.




At $t=0^-$

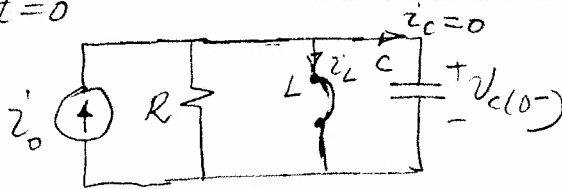

$$v_c(0^-) = v_c(0^+) = 0$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = i_o$$

At $t > 0$

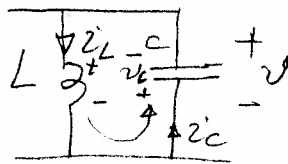

Note:

$$v = -v_c$$

$$v_L + v_c = 0$$

$$L \frac{di_L}{dt} + v_c = 0$$

$$L \frac{di_c}{dt} + v_c = 0$$

$$L \frac{d}{dt} \left[C \frac{dv_c}{dt} \right] + v_c = 0$$

$$LC \frac{d^2 v_c}{dt^2} + v_c = 0$$

$$\frac{d^2 v_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} v_c = 0$$

Characteristic Eqn $s^2 + \frac{1}{LC} = 0 \quad \therefore s = \pm \sqrt{-\frac{1}{LC}} = \pm \frac{1}{j\sqrt{LC}} = \pm j \frac{1}{\sqrt{LC}} = \pm j\omega_0$

$$\therefore v_c = e^{-\alpha t} [A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t] = 1 \cdot [A \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t + B \sin \frac{1}{\sqrt{LC}} t]$$

At $t=0^+$, $v_c(0^+) = 0 = A$

$$\therefore v_c = B \sin \frac{1}{\sqrt{LC}} t$$

$$\frac{dv_c}{dt} = B \left(\frac{1}{\sqrt{LC}} \right) \cos \frac{1}{\sqrt{LC}} t = \frac{v_c'}{C} \quad \therefore \frac{dv_c}{dt}(0^+) = \frac{B}{\sqrt{LC}} = \frac{v_c'(0^+)}{C} = \frac{i_o}{C}$$

$$\therefore B = \frac{i_o \sqrt{LC}}{C} = i_o \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\therefore v_c = i_o \sqrt{\frac{L}{C}} \sin \frac{1}{\sqrt{LC}} t = -v \quad \therefore v(t) = i_o \sqrt{\frac{L}{C}} \sin \left(\frac{t}{\sqrt{LC}} - 180^\circ \right)$$