
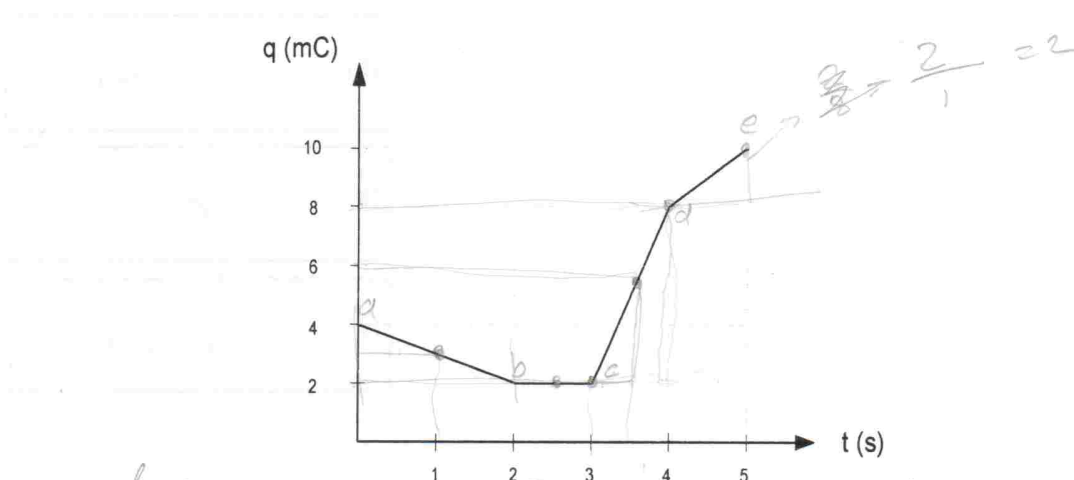


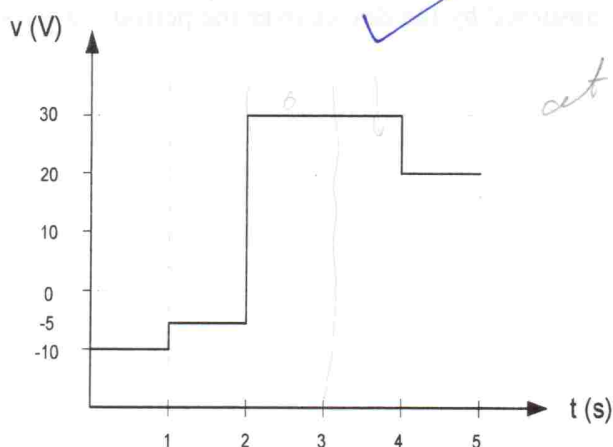**Question 1(i):**

The following figures show the charge entering; and voltage across a certain element:



at 1 sec  $i = \frac{3-4}{1} = -1 \text{ mA}$ , at 2.5 sec slope = 0 the  $i = 0$



at 3.5 sec  $i = v = \frac{8-2}{1} = 6 \text{ mA}$

Find the current through the element at:

- (a)  $t = 1 \text{ sec}$
- (b)  $t = 2.5 \text{ sec}$
- (c)  $t = 3.5 \text{ sec}$

total power  
 $= (0.5 \times -10) + (0.5 \times -5)$   
 $+ 0 + (8 \times 30) + (2 \times 20)$

b → c at 2.5 sec

$$m = 0$$

$$y = c$$

$$q = 2$$

$$\frac{dq}{dt} = 0$$

Blank page

at 1 sec

a → b

$$m = \frac{-2}{2} = -1$$

$$q = -t + c$$

$$q = -t + 4$$

$$\frac{dq}{dt} = -1 \text{ mA}$$

$$i = -1$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{line eq} \\ y = mx + c \\ \downarrow \\ q = m + c \end{array} \right\}$$

c → d at 3.5

$$m = \frac{8-2}{1} = 6$$

$$y = mx + c$$

$$q = 6t + c$$

$$q = 6t$$

$$\frac{dq}{dt} = 6 \text{ mA}$$

d → e

$$m = \frac{2}{1} = 2$$

$$q = 2t + c$$

$$\frac{dq}{dt} = 2 \text{ mA}$$

at 4-5 sec

0 → 5 sec

$$\text{power} = (-1 * -10) + (-1 * -5) + 0 + (6 * 30)$$


$$+ (2 * 20) =$$

$$15 + 180 + 40 = 235 \text{ mW}$$


$$E = \int p dt = \int v i dt \text{ J}$$

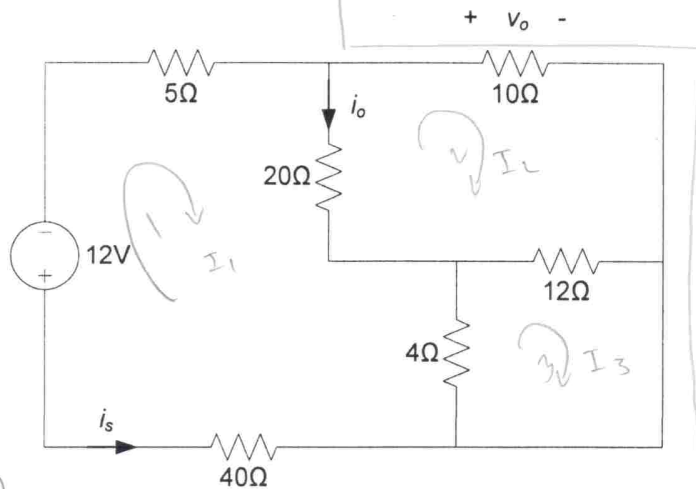**Question 1(ii):**

Find  $i_s$ ,  $i_o$  and  $v_o$  in the following circuit:



or simplify

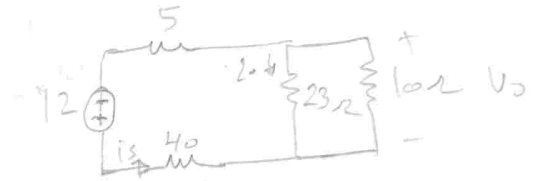

$$i_s = \frac{(12 \text{ V})}{((23//10)+5)} = 0,2309 \text{ A}$$

$$i_o = i_s \cdot \frac{10}{33} = 0,07 \text{ A}$$

$$v_o = 10 \cdot \left( i_s \cdot \frac{23}{33} \right) = 1,6909 \text{ V}$$

at ①

$$12 + 5 I_1 + 20(I_1 - I_2) + 4(I_1 - I_3) + 40 I_1 = 0$$

$$69 I_1 - 20 I_2 - 4 I_3 = -12 \quad ①$$

$$\begin{bmatrix} 69 & -20 & -4 \\ -20 & 42 & -12 \\ -4 & -12 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

at ②

$$10 I_2 + 12(I_2 - I_3) + 20(I_2 - I_1) = 0$$

$$I_1 = 0,2309 \text{ A}$$

$$I_2 = 0,1609 \text{ A}$$

$$I_3 = 0,178 \text{ A}$$

$$-20 I_1 + 42 I_2 - 12 I_3 = 0 \quad ②$$

at ③

$$4(I_3 - I_1) + 12(I_3 - I_2) = 0$$

$$-4 I_1 - 12 I_2 + 16 I_3 = 0 \quad ③$$

$$i_o = i_1 - i_2 = 0,07 \text{ A}$$


$$i_s = -I_1 = -0,2309 \text{ A}$$

$$v_o = I_2 \cdot 10 = 1,609 \text{ V}$$

7
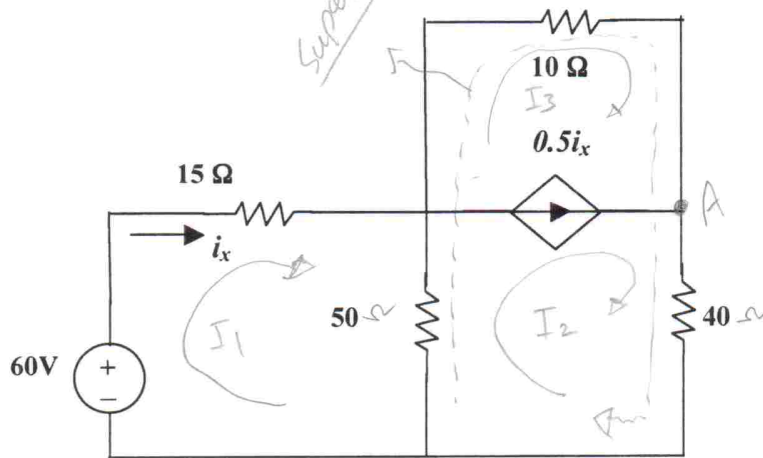
## Question 2:

Use mesh analysis to solve for  $i_x$  in the following circuit:



at ①

$$-60 + 15I_1 + 50(I_1 - I_2) = 0$$

$$65I_1 - 50I_2 = 60 \quad \text{①}$$

$$\begin{bmatrix} 65 & -50 & 0 \\ -50 & 90 & 10 \\ 0.5 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 60 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{at super mesh}$$

$$50(I_2 - I_1) + 10(I_3) + 40(I_2) = 0$$

$$-50I_1 + 90I_2 + 10I_3 = 0 \quad \text{②}$$

$$I_1 = -1.6 \text{ A}$$

$$i_x = I_1 = -1.6 \text{ A}$$

KCL at A

$$I_3 + 0.5i_x - I_2 = 0$$

$$I_3 + 0.5I_1 - I_2 = 0$$

$$0.5I_1 - I_2 + I_3 = 0 \quad \text{③}$$


$$\begin{cases} i_x = I_1 \end{cases}$$

2.5

$$V_2 = -1,888$$
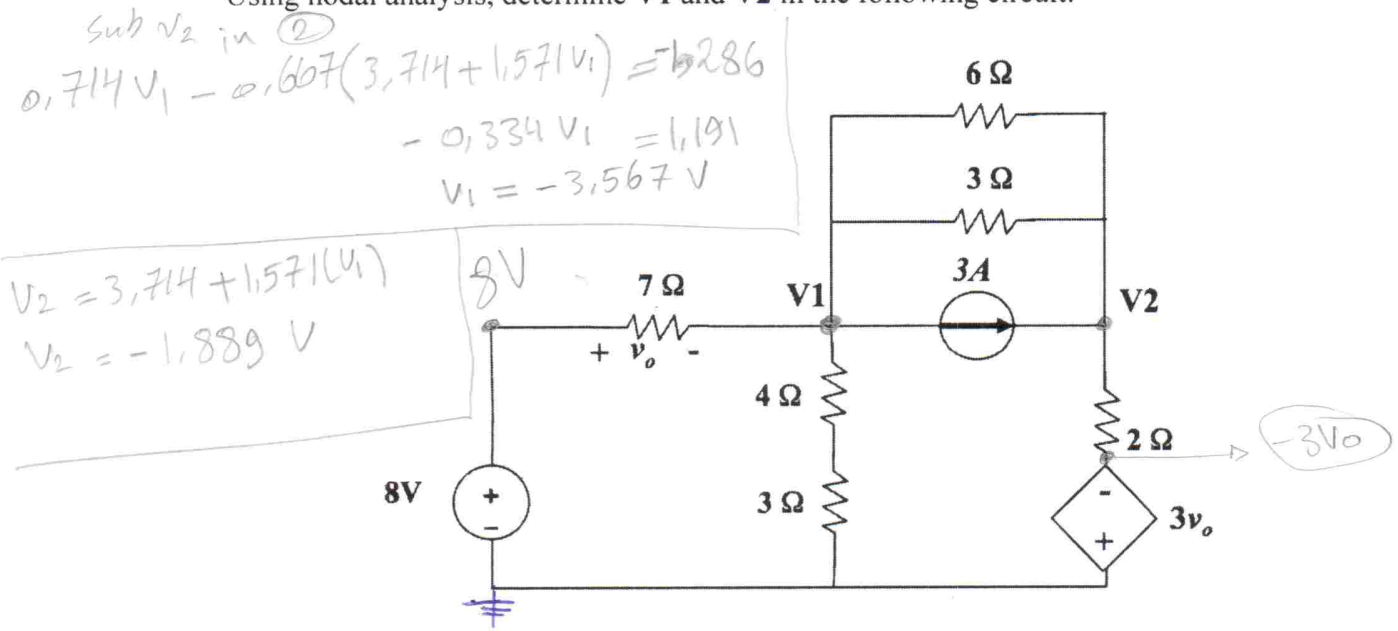
### Question 3:

Using nodal analysis, determine  $V_1$  and  $V_2$  in the following circuit:



at  $V_1$

$$\frac{8 - V_1}{7} + \left( \frac{-V_1}{7} \right) - 3 + \frac{V_2 - V_1}{3} + \frac{V_2 - V_1}{6} = 0$$

$$\left( -\frac{1}{7} - \frac{1}{7} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) V_1 + \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) V_2 = 3 - \frac{8}{7}$$

$$V_o = 8 - V_1$$

$$V_2 = 3,714 + 1,571 V_1$$

$$-0,7857 V_1 + 0,5 V_2 = 1,857$$

$$\frac{3V_o}{2} = 3 \left( \frac{8 - V_1}{7} \right)$$

$$= \frac{24 - 3V_1}{7}$$

$$V_o = \frac{8 - V_1}{7}$$

at  $V_2$

$$3 + \frac{V_1 - V_2}{3} + \frac{V_1 - V_2}{6} + \left( \frac{-3V_o - V_2}{2} \right) = 0$$

$$3 + \frac{V_1 - V_2}{3} + \frac{V_1 - V_2}{6} + \left( \frac{24 - 3V_1}{14} \right) - \frac{V_2}{2} = 0$$



$$\left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{3}{14} \right) V_1 + \left( -\frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right) V_2 = -3 + \frac{24}{14}$$

$$0,714 V_1 - 0,667 V_2 = -1,286 \quad \text{②}$$

20
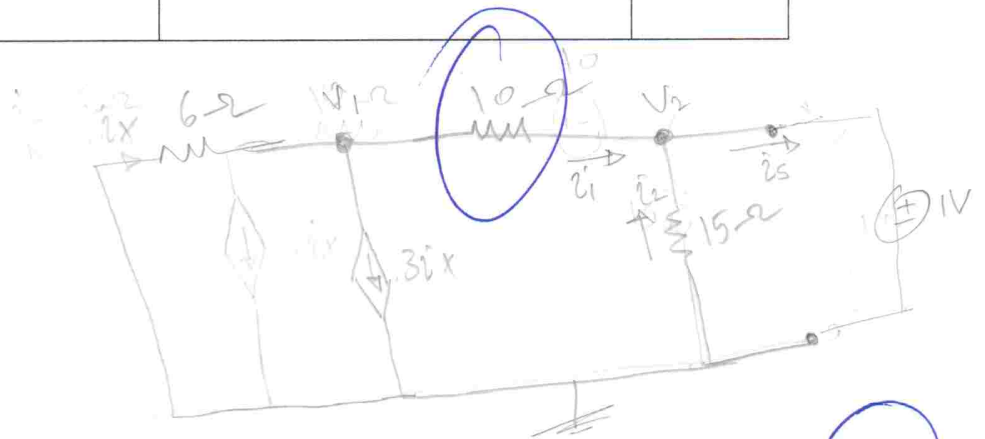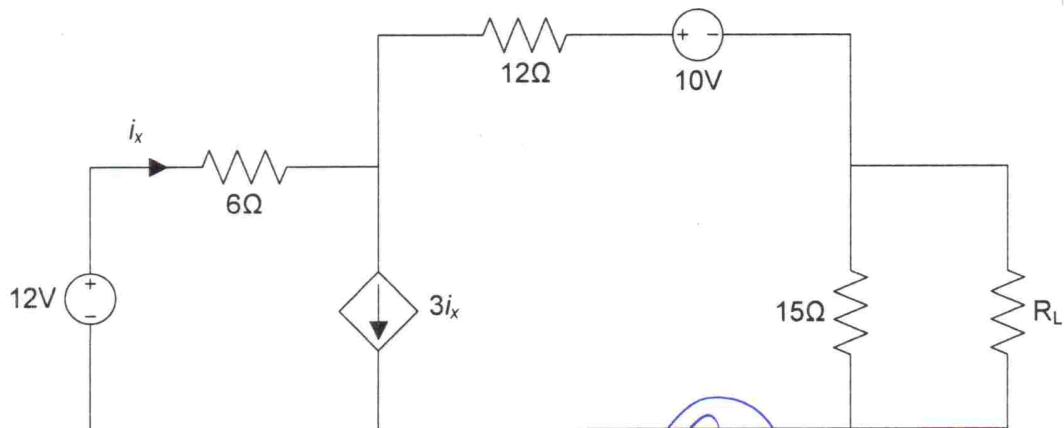
#### Question 4:

Find the maximum power that can be transferred to the resistor  $R_L$  in the following circuit:



KCL at  $V_1$

$$\frac{-V_1}{6} - 3i_x + \frac{V_2 - V_1}{10} = 0$$

$$i_x = \frac{V_1}{6}$$

$$-\frac{V_1}{6} + \frac{V_1}{2} + \frac{V_2}{10} - \frac{V_1}{10} = 0$$

$$\left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{2} - \frac{1}{10}\right)V_1 + \frac{1}{10}V_2 = 0$$

$$0,233V_1 + 0,1V_2 \quad (1)$$

KCL  $V_2 = 1V$

$$0,233V_1 = -0,1$$

$$V_1 = -0,429$$

$$i_s = i_1 + i_2$$


$$= \left(\frac{V_1 - V_2}{10}\right) + \left(-\frac{V_2}{15}\right)$$

$$= \frac{0,429}{10} - \frac{1}{10} - \frac{1}{15}$$

$$= -0,1237 \text{ A}$$

$$R_{th} = \frac{1}{0,1237} = 8,080 \Omega$$

-2

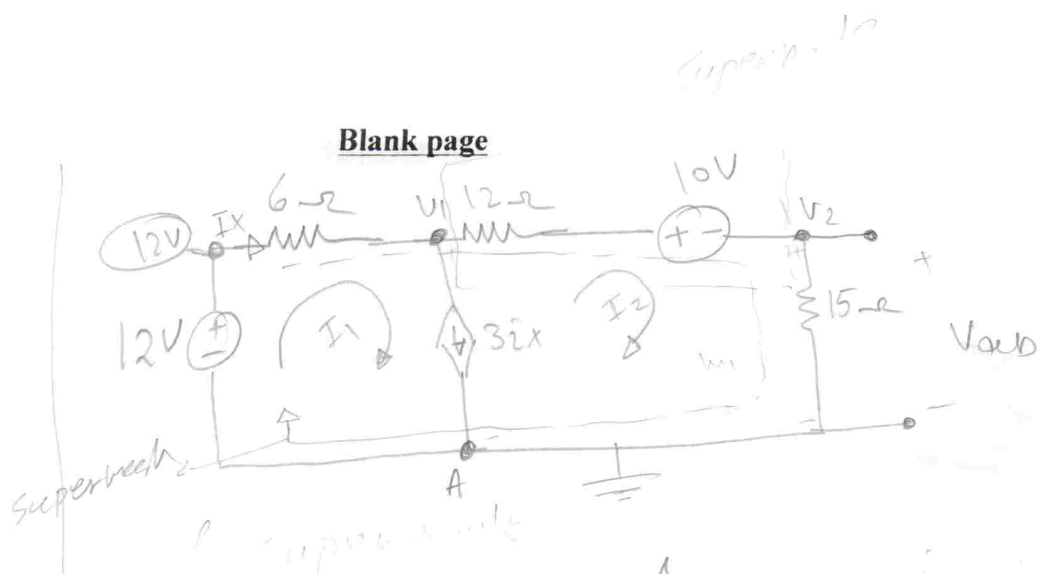

A hand-drawn circuit diagram showing a DC voltage source of 1.25 V in series with a resistor labeled 8,80 Ω. The circuit is connected to a load resistor labeled  $R_L$ .

$$R_{th} = R_L$$

$$P_{max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = 48,34 \text{ mW}$$

23

Blank page

at Supermarket

$$6\hat{v}_1 + 12\hat{v}_2 + 10 + 15\hat{v}_2 - 12 = 0$$

$$6\hat{i}_1 + 27\hat{i}_2 = 2 \quad \text{①}$$

1. Hel at A

$$I_2 + 3\hat{I}_X - I_1 = 0 \quad , \quad \hat{I}_X = I_1$$

$$2I_1 + I_2 = 0 \quad (2)$$

$$I_2 = -2I_1$$

Sub in (1)

$$6i_1 + 27(-2i_1) = 2$$

$$48i_1 = 2$$

$$z_1 = 0,041667A$$

$$I_2 = -2I_1 = 0,0833$$

$$V_{ab} = 15 * 0,0833 = 1,25 \underline{\underline{V}}$$